
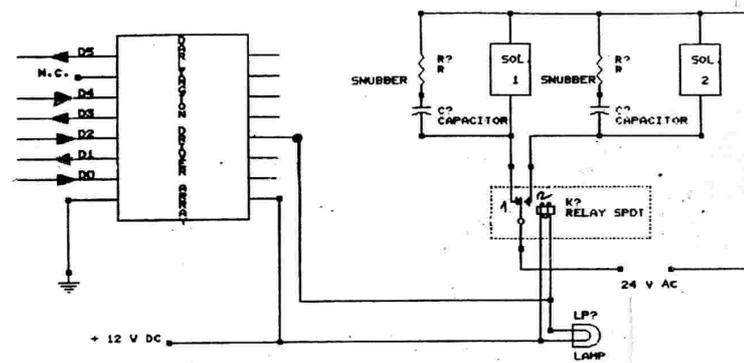


ΕΛΕΓΧΟΣ SEQUENCER ΑΠΟ IBM PC

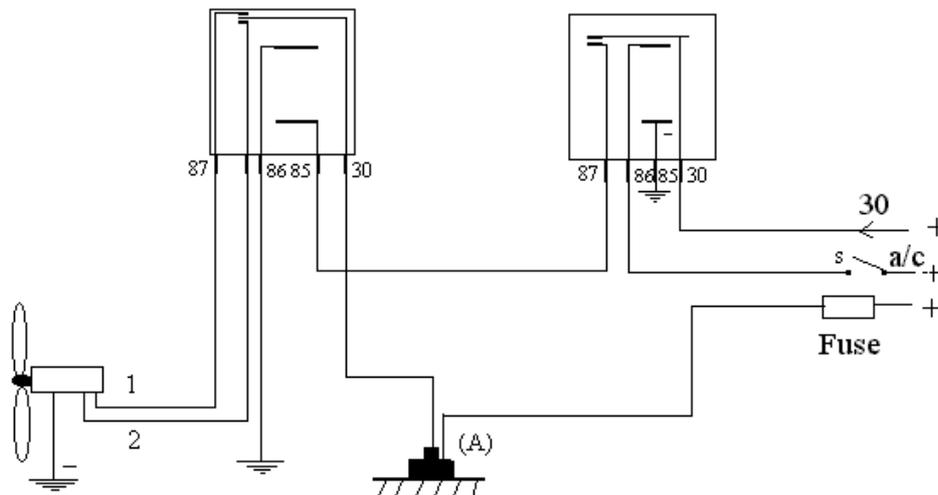1. Εξηγήστε αναλυτικά τη λειτουργία του πτό κάτω κυκλώματος.



2. Πότε ο ανεμιστήρας θα λειτουργήσει στη πρώτη και πότε στην δεύτερη σκάλα;
 Σημ. α) Ο διακόπτης s του air-condition ενεργοποιήτε όταν θέλουμε εμείς.
 β) Ο αισθητήρας θερμοκρασίας (A) κλείνει κύκλωμα πάνω απο τους 92°C.



3. Ξέρουμε ότι η κίνηση των πιστονιών γίνεται με λέξεις που στέλνουμε στην πόρτα B του PIO. Τι αλλαγές θα κάναμε στο s/w του συστήματος αν οι αντίστοιχες κινήσεις γίνονταν με άρνηση (NOT) αυτών των λέξεων.